

Cognoms i Nom:

Codi

**Examen parcial de Física - CORRENT ALTERN  
11 d'Abril del 2013**

**Model A**

**Qüestions: 50% de l'examen**

A cada qüestió només hi ha una resposta correcta. Encerclau-la de manera clara.

Puntuació: correcta = 1 punt, incorrecta = -0.25 punts, en blanc = 0 punts.

**T1)** Donada una impedància complexa  $\bar{Z} = 50 \Omega_{30^\circ}$ , podem corregir el factor de potència connectant:


- a) Un condensador de reactància  $100 \Omega$  connectat en paral.lel.
- b) Una bobina de reactància  $25 \Omega$  connectada en sèrie.
- c) Un condensador de reactància  $100 \Omega$  connectat en sèrie.
- d) Una bobina de reactància  $25 \Omega$  connectada en paral.lel.

**T2)** En un circuit de corrent altern on la tensió avança  $60^\circ$  respecte de la intensitat, la potència activa val 200 W. Podem dir que:

- a) La potència reactiva valdrà  $\frac{200}{\sqrt{3}}$  VAR.
- b) La potència reactiva serà 0.
- c) La potència apparent valdrà 400 VA.
- d) La potència apparent valdrà  $200\sqrt{3}$  VA.

**T3)** En el circuit de la figura, connectem l'interruptor a l'instant  $t=0$ . Podem dir que:

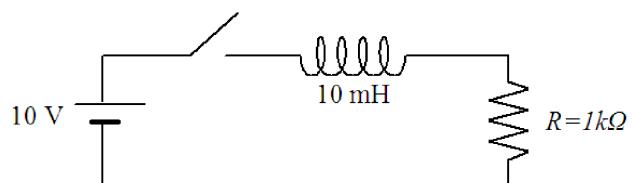- a) La intensitat inicial és 10 mA.
- b) La intensitat final és 100 mA.
- c) La constant de temps val  $100 \mu\text{s}$ .
- d) Cap de les altres.




**T4)** En un circuit sèrie RLC, la freqüència angular de ressonància és  $10^4 \text{ rad/s}$  i, quan treballa a una freqüència desconeguda, les reactànccies són  $X_L = 2 \Omega$ ,  $X_C = 200 \Omega$ . Els valors de  $L$  i  $C$  són:

- a)  $L = 2 \text{ mH}$ ,  $C = 5 \mu\text{F}$ .
- b) No podem trobar  $L$  i  $C$  ja que falten dades.
- c)  $L = 20 \text{ mH}$ ,  $C = 0.5 \mu\text{F}$ .
- d)  $L = 10 \text{ mH}$ ,  $C = 1 \mu\text{F}$ .

**T5)** La funció de transferència del circuit de la figura per a  $\omega = 2 \times 10^4 \text{ rad/s}$  val:

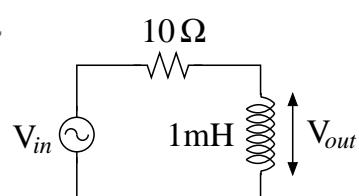- a) 0.73.
- b)  $2/3$ .
- c)  $1/\sqrt{5}$ .
- d)  $2/\sqrt{5}$ .



Cognoms i Nom:

Codi

**Examen parcial de Física - CORRENT ALTERN  
11 d'Abril del 2013**


**Model B**

**Qüestions: 50% de l'examen**

A cada qüestió només hi ha una resposta correcta. Encerclau-la de manera clara.  
Puntuació: correcta = 1 punt, incorrecta = -0.25 punts, en blanc = 0 punts.

- T1)** La funció de transferència del circuit de la figura per a  $\omega = 2 \times 10^4$  rad/s val:

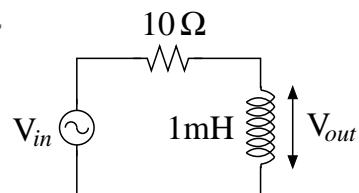- a)  $2/3$ .
- b)  $0.73$ .
- c)  $2/\sqrt{5}$ .
- d)  $1/\sqrt{5}$ .



- T2)** En un circuit sèrie RLC, la freqüència angular de ressonància és  $10^4$  rad/s i, quan treballa a una freqüència desconeguda, les reactàncies són  $X_L = 2\Omega$ ,  $X_C = 200\Omega$ . Els valors de  $L$  i  $C$  són:


- a)  $L = 10\text{ mH}$ ,  $C = 1\mu\text{F}$ .
- b) No podem trobar  $L$  i  $C$  ja que falten dades.
- c)  $L = 20\text{ mH}$ ,  $C = 0.5\mu\text{F}$ .
- d)  $L = 2\text{ mH}$ ,  $C = 5\mu\text{F}$ .

- T3)** Donada una impedància complexa  $\bar{Z} = 50\Omega_{|30^\circ}$ , podem corregir el factor de potència connectant:

- a) Una bobina de reactància  $25\Omega$  connectada en sèrie.
- b) Un condensador de reactància  $100\Omega$  connectat en sèrie.
- c) Un condensador de reactància  $100\Omega$  connectat en paral.lel.
- d) Una bobina de reactància  $25\Omega$  connectada en paral.lel.

- T4)** En el circuit de la figura, connectem l'interruptor a l'instant  $t=0$ . Podem dir que:

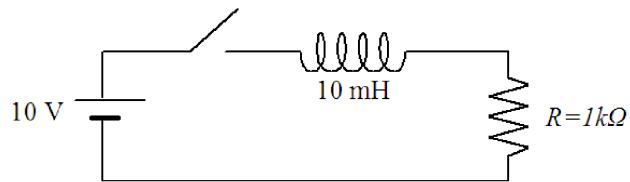- a) Cap de les altres.
- b) La constant de temps val  $100\mu\text{s}$ .
- c) La intensitat inicial és  $10\text{ mA}$ .
- d) La intensitat final és  $100\text{ mA}$ .



- T5)** En un circuit de corrent altern on la tensió avança  $60^\circ$  respecte de la intensitat, la potència activa val  $200\text{ W}$ . Podem dir que:

- a) La potència reactiva valdrà  $\frac{200}{\sqrt{3}}\text{ VAR}$ .
- b) La potència reactiva serà  $0$ .
- c) La potència aparent valdrà  $400\text{ VA}$ .
- d) La potència aparent valdrà  $200\sqrt{3}\text{ VA}$ .

Cognoms i Nom:

Codi


**Examen parcial de Física - CORRENT ALTERN  
11 d'Abril del 2013**

**Problema: 50% de l'examen**

La tensió instantània del generador del circuit de la figura és:  $\varepsilon(t) = 220\sqrt{2} \cos(100\pi t)$  V.

Determineu:

- La impedància equivalent que mostra el circuit a la dreita dels punts C i D (2p).
- Les intensitats instantànies que circulen pels diferents elements (3p).
- Quin element s'hauria de connectar en paral·lel entre els punts C i D per tal de corregir el factor de potència del conjunt? Quant val la seva reactància? Calculeu el coeficient d'autoinducció o la capacitat si es tracta respectivament d'una bobina o un condensador (3p).
- El circuit equivalent Thévenin entre els terminals A i B (2p).

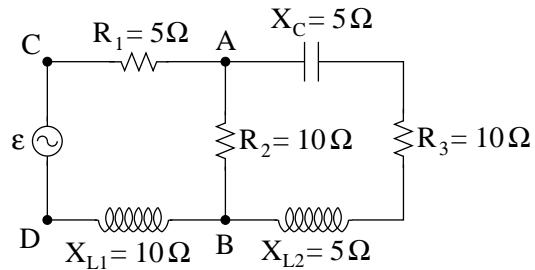

**RESOLEU EN AQUEST MATEIX FULL**

## Respostes correctes de les qüestions del Test

Qüestió	Model A	Model B
T1)	a	c
T2)	c	d
T3)	d	c
T4)	a	a
T5)	d	c

### Resolució del Model A

**T1)**  $\bar{Z} = 50 \Omega_{30^\circ} = 50 \cos 30^\circ + j50 \sin 30^\circ = 50\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + j\frac{1}{2}\right) = (25\sqrt{3} + j25) \Omega$  La correcció amb un element en sèrie es faria amb un condensador de reactància  $25\Omega$ . En paral·lel la reactància és  $X' = -\frac{R^2+X^2}{X} = -100 \Omega$ , que correspon a un condensador de reactància  $100 \Omega$ .

**T2)**  $\varphi = 60^\circ$  fa que el factor de potència sigui  $\cos 60^\circ = 0.5$ . Llavors  $200 = V_{ef}I_{ef} 0.5$ , d'on trobem que la potència aparent és  $V_{ef}I_{ef} = 400 \text{VA}$  i la potència reactiva serà  $V_{ef}I_{ef} \sin 60^\circ = 200\sqrt{3} \text{VAR}$ .

**T3)** Sabem que  $i(t) = \frac{\varepsilon}{R}(1 - e^{-Rt/L})$ . La intensitat final serà  $I_{final} = \varepsilon/R = 10 \text{mA}$ , la constant de temps  $\tau = L/R = 10 \mu\text{s}$  i la instensitat inicial és 0. Per tant, cap de les respostes numèriques donades es encertada.

**T4)** La freqüència angular de ressonància és  $10^4 = 1/\sqrt{LC} \Rightarrow LC = 10^{-8}$ . Multiplicant les expressions  $L\omega = 2$  i  $1/C\omega = 200$ , obtenim que  $L/C = 400$ . A partir d'aquestes dues equacions, dóna que  $C = 5 \mu\text{F}$  i  $L = 2 \text{mH}$ .

**T5)** La funció de transferència és  $\frac{V_0^{out}}{V_0^{in}} = \frac{L\omega}{\sqrt{R^2+L^2\omega^2}} = \frac{1}{\sqrt{(\frac{R}{L\omega})^2+1}} = 2/\sqrt{5}$ .

## Resolució del Problema

- a) La impedància de la branca de la dreta dels punts A i B, formada pel condensador, la resistència  $R_3$  i la bobina  $L_2$ , val  $10 \Omega$ , ja que les reactàncies de la bobina i del condensador són iguals i s'anulen al fer la suma. El circuit, per tant, és equivalent a la branca de l'esquerra (generador, bobina  $L_1$  i resistència  $R_1$ ) i les resistències  $R_2$  i  $R_3$  connectades en paral·lel. Justament com estan en paral·lel, la resistència equivalent  $R_{23}$  serà de  $5 \Omega$ . Per tant, la impedància total equivalent del conjunt a la dreta dels punts C i D serà la corresponent a l'associació en sèrie de dues resistències  $R_1$  i  $R_{23}$  de  $5 \Omega$  i una bobina amb una reactància  $X_{L_1}$  de  $10 \Omega$ . És a dir  $\bar{Z}_{eq} = (5 + 5) + 10j = 10 + 10j = 10\sqrt{2}|_{45^\circ} \Omega$ .
- b) La intensitat  $I_1$  que circula per  $R_1$  i  $L_1$  és la que circula per la impedància equivalent a la dreta dels punts C i D calculada a l'apartat anterior. És a dir:  $\bar{I}_1 = \bar{\varepsilon}/\bar{Z}_{eq} = 220\sqrt{2}|_{0^\circ}/10\sqrt{2}|_{45^\circ} = 22|_{-45^\circ} \text{ A}$ .

Per calcular les intensitats  $I_2$  (que circula per  $R_2$ ) i  $I_3$  (que circula per  $R_3$ ,  $C$  i  $L_2$ ) ens cal obtenir primer la tensió  $\bar{V}_{AB}$  que cau entre A i B:  $\bar{V}_{AB} = R_{23}\bar{I}_1 = 5 \cdot 22|_{-45^\circ} = 110|_{-45^\circ} \text{ V}$ . Per tant, les intensitats són:  $\bar{I}_2 = \bar{V}_{AB}/R_2 = 110/10|_{-45^\circ} = 11|_{-45^\circ} \text{ A}$  i  $\bar{I}_3 = \bar{V}_{AB}/R_3 = 110/10|_{-45^\circ} = 11|_{-45^\circ} \text{ A}$ .

- c) Com  $\bar{Z}_{eq} = 10 + 10j$ , la reactància és positiva, i per tant l'element que hem de connectar en paral·lel és un condensador de reactància:  $X' = -Z_{eq}^2/X = -200/10 = -20 \Omega$ . La capacitat del condensador és:  $C = 1/\omega X' = 1/(2\pi \cdot 50 \cdot 20) = 159.15 \mu\text{F}$ .
- d) L'equivalent de Thévenin entre A i B consta d'un generador de fem  $\bar{\varepsilon}_{Th} = \bar{V}_{AB} = 110|_{-45^\circ} \text{ V}$  en sèrie amb una impedància  $Z_{Th}$ , que resulta de fer l'associació en paral·lel de les tres branques del circuit connectades als nusos A i B un cop curtcircuitada la font de tensió. Així doncs,  $Z_{Th}$  s'obté associant la impedància formada per la unió en sèrie de  $R_1$  i  $L_1$ , la formada només per  $R_2$ , i la que resulta de l'associació en sèrie de  $R_3$ ,  $L_2$  i  $C$ . Per tant:  $1/\bar{Z}_{Th} = 1/(5 + 10j) + 1/10 + 1/(10 + (5 - 5)j) = (6 - 2j)/25$ . Finalment:  $\bar{Z}_{Th} = 25(6 + 2j)/40 = 3.75 + 1.25j = 3.95|_{18.4^\circ} \Omega$ .