

Cognoms i Nom:

Codi:

Examen parcial de Física - CORRIENT ALTERNA
6 d'Abri de 2017

Model A


Qu'est-ce que l'écriture ?

A cada qüestió només hi ha una resposta correcta. Encerclau-la de manera clara.

Puntuació: correcta = 1 punt, incorrecta = -0.25 punts, en blanc = 0 punts.

- T5)** Indiqueu de quin tipus és el circuit filtre de la figura.

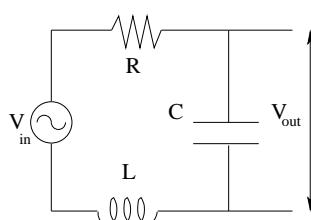- a) És un passa-bandes.
 - b) No és cap circuit filtre.
 - c) És un passa-altes.
 - d) És un passa-baixes.



Cognoms i Nom:

Codi:

Examen parcial de Física - CORRENT ALTERN
6 d'Abri de 2017

Model B

Qüestions: 50% de l'examen

A cada qüestió només hi ha una resposta correcta. Encerclau-la de manera clara.


Puntuació: correcta = 1 punt, incorrecta = -0.25 punts, en blanc = 0 punts.

T1) Es connecten en sèrie una resistència $R = 200 \Omega$ i un condensador $C = 20 \mu\text{F}$ a un generador de corrent altern de $V_{\text{ef}} = 220 \text{ V}$ i freqüència $f = 50 \text{ Hz}$. Quin element i de quin valor hem de connectar en paral·lel a l'associació en sèrie d' R i C per a corregir el factor de potència?

- a) Un condensador de reactància 15Ω .
- b) Una bobina de $L = 1.3 \text{ H}$.
- c) Una bobina de reactància 86Ω .
- d) Un condensador de reactància 115Ω .

T2) Indiqueu de quin tipus és el circuit filtre de la figura.

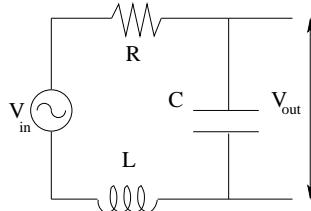- a) És un passa-bandes.
- b) És un passa-altes.
- c) No és cap circuit filtre.
- d) És un passa-baixes.



T3) Es connecten en sèrie una resistència de 100Ω , un generador ideal de fem 8 V i una bobina. Sabent que després de 20 ms de fer la connexió el corrent que circula pel circuit és el 90% del valor estacionari, quan val el coeficient d'autoinducció de la bobina?

- a) 2 H .
- b) 0.1 H .
- c) 0.87 H .
- d) 8.7 mH .

T4) Una connexió *ultra-wideband* emet un pols d'amplada de banda 1.3 GHz . Quina és la velocitat de transmissió del senyal?

- a) 650 Mb/s .
- b) 2.6 Gb/s .
- c) 100 Mb/s .
- d) 162 Mb/s .

T5) Connectem una bobina de 1.5 mH en sèrie amb un condensador de $40 \mu\text{F}$. El conjunt es connecta a un generador de corrent altern de $V_{\text{ef}} = 125 \text{ V}$ i $f = 60 \text{ Hz}$. Indiqueu la resposta CORRECTA:

- a) $\bar{Z} = 0.56 \angle 90^\circ \Omega$.
- b) $Z = 87.1 \Omega$.
- c) $\bar{Z} = 65.75 \angle -90^\circ \Omega$.
- d) $\bar{Z} = 65.75 \angle 90^\circ \Omega$.

Cognoms i Nom:


Codi:

Examen parcial de Física - CORRENT ALTERN
6 d'Abri de 2017

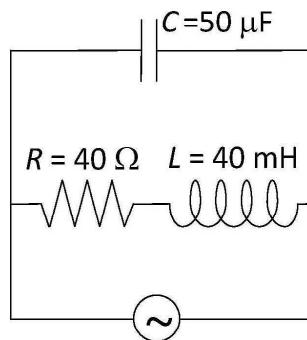Problema: 50% de l'examen

Considereu el circuit de corrent altern de la figura on $R = 40 \Omega$, $L = 40 \text{ mH}$, $C = 50 \mu\text{F}$ i la tensió instantània és $V(t) = 200 \cos(1000t)$ V, on el temps s'expressa en segons i la fase en radians.

- Quin és el valor instantani de la intensitat que circula pel condensador? I per la resistència i la bobina?
- Trobeu el fasor de la intensitat total subministrada pel generador i la impedància equivalent del circuit.
- Trobeu la potència mitjana dissipada i el factor de potència de tot el circuit.



RESOLEU EN AQUEST MATEIX FULL

Respostes correctes de les qüestions del Test

Qüestió	Model A	Model B
T1)	d	b
T2)	d	d
T3)	a	c
T4)	c	a
T5)	d	c

Resolució del Model A

- T1)** Sabent que la intensitat ha de ser 0.9 vegades el seu valor en règim estacionari, podem escriure: $0.9 \frac{\varepsilon}{R} = \frac{\varepsilon}{R} \left[1 - e^{-\frac{20}{\tau}}\right]$. D'aquí deduïm que $\tau \equiv \frac{L}{R} = -\frac{20}{\ln 0.1}$, d'on obtenim que $L = 0.87$ H.
- T2)** La impedància complexa del conjunt val $\bar{Z} = j(L\omega - \frac{1}{C\omega})$. Substituint numèricament, tenim: $\bar{Z} = -j65.75$ Ω. Això equival a una impedància imaginària pura i de fase negativa: $\varphi = -\frac{\pi}{2}$, per la qual cosa $\bar{Z} = 65.75 / -90^\circ$ Ω.
- T3)** L'amplada d'un pols aïllat ve donada per $\tau = \frac{1}{f_{BW}}$. Sabent que $\tau = \frac{1}{2v}$ on v és la velocitat de transmissió en bits/s, tenim que $v = \frac{f_{BW}}{2} = 650$ Mb/s.
- T4)** Com que la capacitat és de $\frac{1}{C\omega} = 159.1$ Ω, tenim que la impedància total és de $\bar{Z} = 200 - j159.1$ Ω. Per corregir el factor de potència hem d'afegir una bobina en paral·lel de valor $X' = -\frac{Z^2}{X} = 410.5$ Ω. Aquest darrer cas correspon a una bobina de $L = \frac{X'}{\Omega} = 1.3$ H.
- T5)** La funció de transferència del circuit és:

$$\tau(\omega) \equiv \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{\frac{I_0}{C\omega}}{I_0 \sqrt{R^2 + (L\omega - \frac{1}{C\omega})^2}} = \dots = \frac{1}{\sqrt{C^2 L^2 \omega^4 + (C^2 R^2 - 2LC)\omega^2 + 1}}.$$

Així, en el límit de baixa freqüència τ tendeix a 1, mentre que en el límit d'alta freqüència τ tendeix a 0. En definitiva, es tracta d'un filtre passa-baixes.

Resolució del Problema

El fasor de la tensió és $\mathbf{V} = (200 \text{ V})|0^\circ$ i la freqüència angular $\omega = 1000 \text{ rad/s}$. Per tant

$$X_L = L\omega = 40 \Omega \quad ; \quad X_C = 1/(C\omega) = 20 \Omega$$

$$\mathbf{Z}_R = 40 \Omega = (40 \Omega)|0^\circ \quad ; \quad \mathbf{Z}_L = j40 \Omega = (40 \Omega)|90^\circ \quad ; \quad \mathbf{Z}_C = -j20 \Omega = (20 \Omega)|-90^\circ$$

a) La resistència i la bobina estan en sèrie (circula la mateixa intensitat),

$$\mathbf{Z}_{RL} = \mathbf{Z}_R + \mathbf{Z}_L = (40+j40) = (40\sqrt{2})|45^\circ$$

i la seva branca està en paral·lel amb el condensador. Per tant, les dues branques tenen la mateixa tensió. Llavors, a partir de la llei d'Ohm del corrent altern

$$\mathbf{I}_C = \mathbf{V}/\mathbf{Z}_C = (200|0^\circ)/(20|-90^\circ) = 10|90^\circ$$

$$\mathbf{I}_{RL} = \mathbf{I}_R = \mathbf{I}_L = \mathbf{V}/\mathbf{Z}_{RL} = (200|0^\circ)/(40\sqrt{2})|45^\circ = (5/\sqrt{2})|-45^\circ$$

i els valors instantanis corresponents són

$$I_C(t) = (10 \text{ A})\cos(1000t + \pi/2) \quad \text{i} \quad I_{RL}(t) = (3.535 \text{ A})\cos(1000t - \pi/4)$$

b) Per respondre aquest apartat podem procedir de dues maneres.

En la primera podem calcular el fasor \mathbf{I} de la intensitat total com la suma d' \mathbf{I}_C i \mathbf{I}_{RL} , per a la qual cosa cal expressar els dos últims en forma cartesiana

$$\mathbf{I}_C = 10|90^\circ = 10 \cos(90^\circ) + j10 \sin(90^\circ) = j10$$

$$\mathbf{I}_{RL} = (5/\sqrt{2})|-45^\circ = (5/\sqrt{2})[\cos(-45^\circ) + j \sin(-45^\circ)] = (5/\sqrt{2})[\sqrt{2}/2 - j\sqrt{2}/2] = 2.5 - j2.5$$

$$\mathbf{I} = \mathbf{I}_C + \mathbf{I}_{RL} = j10 + (2.5 - j2.5) = 2.5 + j7.5 = (7.905 \text{ A})|71.56^\circ$$

I la impedància equivalent del circuit és

$$\mathbf{Z} = \mathbf{V}/\mathbf{I} = (200|0^\circ)/(7.905|71.56^\circ) = (25.3\Omega)|-71.56^\circ$$

Alternativament podem calcular la impedància equivalent com la combinació en paral·lel de \mathbf{Z}_C i \mathbf{Z}_{RL} , per a la qual cosa cal conèixer les seves inverses (admitàncies)

$$1/\mathbf{Z}_C = 1/(-j20) = j/(-jj20) = j(1/20)$$

$$1/\mathbf{Z}_{RL} = (1|0^\circ)/(40\sqrt{2}|45^\circ) = (1/40\sqrt{2})|-45^\circ = (1/40\sqrt{2})[\sqrt{2}/2 - j\sqrt{2}/2] = (1/80) - j(1/80)$$

Aleshores,

$$\mathbf{Y} = 1/\mathbf{Z} = 1/\mathbf{Z}_{RL} + 1/\mathbf{Z}_C = (1/80) - j(1/80) + j(1/20) = (1/80) + j(3/80) = (\sqrt{10}/80)|71.56^\circ$$

$$\mathbf{Z} = 1/\mathbf{Y} = (1|0^\circ)/[(\sqrt{10}/80)|71.56^\circ] = (80/\sqrt{10})|-71.56^\circ = (25.3\Omega)|-71.56^\circ$$

$$\mathbf{I} = \mathbf{V}/\mathbf{Z} = (200|0^\circ)/(25.3|-71.56^\circ) = (7.905A)|71.56^\circ$$

c) En un circuit de corrent altern la potència mitjana és la que es dissipa a les resistències.

Per tant, en aquest cas

$$P = RI_{Ref}^2 = 40[(5/\sqrt{2})/\sqrt{2}]^2 = 250 \text{ W}$$

I el factor de potència és el cosinus de l'argument de la impedància equivalent ($\varphi = -71.56^\circ$)

$$\cos\varphi = \cos(-71.56^\circ) = 0.316$$

que permet calcular la potència mitjana com

$$P = V_{ef}I_{ef} \cos\varphi = (200/\sqrt{2})(7.905/\sqrt{2})0.316 = 250 \text{ W}$$

que coincideix amb el valor anterior