

Cognoms i Nom:

Codi

**Examen parcial de Física - CORRENT ALTERN
11 de novembre de 2019**


Model A

Qüestions: 50% de l'examen

A cada qüestió només hi ha una resposta correcta. Encerclau-la de manera clara.

Puntuació: correcta = 1 punt, incorrecta = -0.25 punts, en blanc = 0 punts.

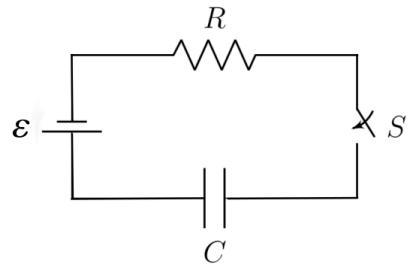- T1)** Considereu un circuit RC sèrie com el de la figura amb $\varepsilon = 5\text{V}$, $R = 200\Omega$ i $C = 0.1\text{mF}$. Després de tancar l'interruptor S , l'equació de la intensitat que circula per R en funció del temps és



- a) $I(t) = 0.025e^{-50t}$
- b) $I(t) = 0$
- c) $I(t) = 0.025$
- d) $I(t) = 0.025(1 - e^{-50t})$

- T2)** Quants cops ha de transcorrer aproximadament la constant de temps τ_L abans que una bobina en un circuit RL sèrie adquereixi el 4% de la seva energia final en estat estacionari?

- a) 0.04
- b) 3.22
- c) 1.6
- d) 0.22

- T3)** Una resistència R en sèrie amb un element pur desconegut es connecten a un generador que subministra una tensió $V(t) = (220\sqrt{2}\text{V}) \cos(100\pi t)$. Si la intensitat que circula per la resistència és $I(t) = (2.2\sqrt{2}\text{A}) \cos(100\pi t - \pi/3)$ quins són la resistència i l'element pur?


- a) $R = 100\Omega$ i $L = 551.2\text{H}$
- b) $R = 100\Omega$ i $C = 73.5\text{mF}$
- c) $R = 50\Omega$ i $L = 275.6\text{mH}$
- d) $R = 50\Omega$ i $C = 36.75\text{mF}$

- T4)** Quin tipus i de quin valor és l'element que connectat en paral·lel a un conjunt format per una resistència de 100Ω en sèrie amb una bobina amb el coeficient de inducció 100mH i un condensador de capacitat $5\mu\text{F}$, fa que el sistema tingui el factor de potència corregit per a una freqüència angular 1000 rad/s .

- a) $C = 10\mu\text{F}$
- b) $L = 200\text{mH}$
- c) $L = 100\text{mH}$
- d) $C = 5\mu\text{F}$

- T5)** Trobeu el valor de la freqüència angular pel qual la funció de transferència del circuit representat a la figura és $V_{out}/V_{in} = 1/3$

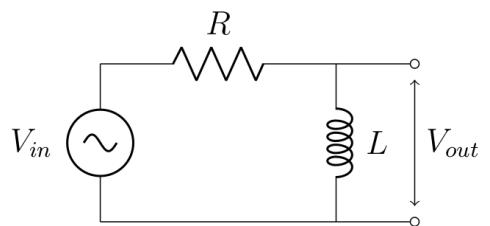- a) $\omega = R/(2L)$
- b) $\omega = R/(\sqrt{8}L)$
- c) $\omega = 2R/L$
- d) $\omega = R/L$



Cognoms i Nom:

Codi

Examen parcial de Física - CORRENT ALTERN
11 de novembre de 2019

Model B

Qüestions: 50% de l'examen

A cada qüestió només hi ha una resposta correcta. Encerclau-la de manera clara.


Puntuació: correcta = 1 punt, incorrecta = -0.25 punts, en blanc = 0 punts.

- T1)** Una resistència R en sèrie amb un element pur desconegut es connecten a un generador que subministra una tensió $V(t) = (220\sqrt{2}V) \cos(100\pi t)$. Si la intensitat que circula per la resistència és $I(t) = (2.2\sqrt{2}A) \cos(100\pi t - \pi/3)$ quins són la resistència i l'element pur?

- a) $R = 100\Omega$ i $C = 73.5\text{mF}$ b) $R = 100\Omega$ i $L = 551.2\text{H}$
c) $R = 50\Omega$ i $L = 275.6\text{mH}$ d) $R = 50\Omega$ i $C = 36.75\text{mF}$

- T2)** Considereu un circuit RC sèrie com el de la figura amb $\varepsilon = 5\text{V}$, $R = 200\Omega$ i $C = 0.1\text{mF}$. Després de tancar l'interruptor S , l'equació de la intensitat que circula per R en funció del temps és

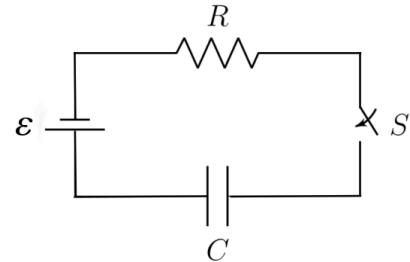- a) $I(t) = 0.025$
b) $I(t) = 0.025e^{-50t}$
c) $I(t) = 0.025(1 - e^{-50t})$
d) $I(t) = 0$




- T3)** Quin tipus i de quin valor és l'element que connectat en paral·lel a un conjunt format per una resistència de 100Ω en sèrie amb una bobina amb el coeficient de inducció 100mH i un condensador de capacitat $5\mu\text{F}$, fa que el sistema tingui el factor de potència corregit per a una freqüència angular 1000 rad/s .

- a) $L = 100\text{mH}$. b) $C = 5\mu\text{F}$. c) $L = 200\text{mH}$. d) $C = 10\mu\text{F}$

- T4)** Trobeu el valor de la freqüència angular pel qual la funció de transferència del circuit representat a la figura és $V_{out}/V_{in} = 1/3$

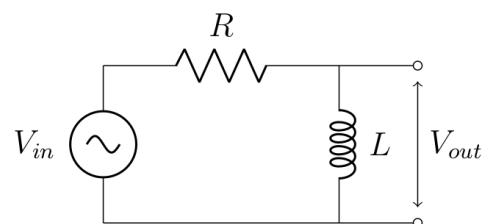- a) $\omega = R/L$ b) $\omega = R/(2L)$
c) $\omega = R/(\sqrt{8}L)$ d) $\omega = 2R/L$



- T5)** Quants cops ha de transcorrer aproximadament la constant de temps τ_L abans que una bobina en un circuit RL sèrie adquereixi el 4% de la seva energia final en estat estacionari?

- a) 0.22 b) 3.22 c) 1.6 d) 0.04

Cognoms i Nom:


Codi

Examen de Física - CORRENT ALTERN
11 de novembre de 2019

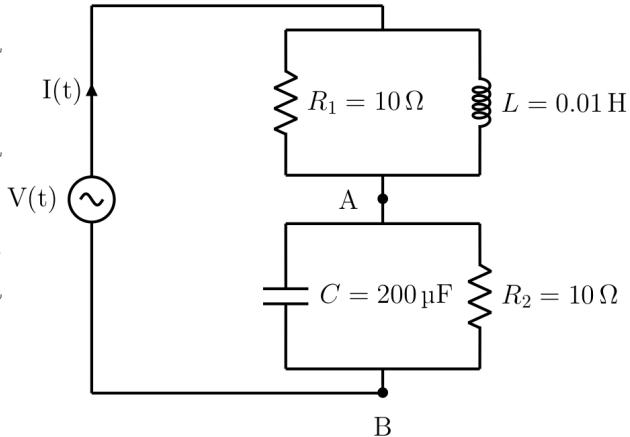Problema: 50% de l'examen

La diferència de potencial entre els punts A i B és $V_{AB}(t) = 10 \sin(1000t + 20^\circ)$ V.

- Calculeu la intensitat instantània subministrada pel generador ($I(t)$).
- Determineu la diferència de potencial instantània del generador ($V(t)$).
- Calculeu la potència mitjana activa subministrada pel generador i la potència mitjana activa de cada element.



RESOLEU EN AQUEST MATEIX FULL

Respostes correctes de les qüestions del Test

Qüestió	Model A	Model B
T1)	a	c
T2)	d	b
T3)	c	c
T4)	b	c
T5)	b	a

Resolució del Model A

- T1)** La constant de temps és $\tau_C = RC = 200\Omega \cdot 10^{-4}F = 0.02s$. L'amplitud de la intensitat del corrent és $I_0 = \varepsilon/R = 5V/200\Omega = 0.025A$. Per tant, l'equació en funció del temps és $I(t) = I_0 e^{-t/\tau_C} = 0.025e^{-50t}$.
- T2)** La relació entre l'energia $LI^2/2$ i la intensitat I de la bobina és quadràtica: quan l'energia del condensador és igual a 0.04 vegades la seva energia final, la intensitat I satisfà $I/I_0 = \sqrt{0.04} = 0.2$. L'equació del procés de càrrega és $I(t)/I_0 = 1 - e^{-t/\tau_L} = 0.2$, $e^{-t/\tau_L} = 1 - 0.2 = 0.8$ i $t/\tau_L = -\ln(0.8) = 0.22$.
- T3)** Els fasors del voltatge i intensitat són $\bar{V} = 220\sqrt{2}V\angle 0^\circ$ i $\bar{I} = 2.2\sqrt{2}A\angle -60^\circ$. La impedància del circuit $\bar{Z} = \bar{V}/\bar{I} = 100\Omega\angle 60^\circ$ té la part real igual a $R = Z \cos(\phi) = 100\Omega \cos(\pi/3) = 50\Omega$ i la part imaginaria és positiva, $X = Z \sin(\phi) = 100\Omega \sin(\pi/3) = 86.6\Omega$, per tant l'element pur es una bobina amb el coeficient de inducció $L = X/(2\pi f) = 86.6\Omega/(2\pi 50s^{-1}) = 275.6mH$.
- T4)** La inductància $X_L = L\omega = 100 \times 10^{-3} H \cdot 1000 \text{ rad/s} = 100\Omega$ és més petita que la capacitància $X_C = 1/(C\omega) = 1/(5 \times 10^{-6}F \cdot 1000 \text{ rad/s}) = 200\Omega$, resultant un circuit capacitatiu. Per això cal corregir el factor de potència amb una bobina.
Amb una impedància del circuit $\bar{Z} = R + jX = R + j(X_L - X_C) = (100 - 100j)\Omega$, per a corregir el factor de potència cal connectar una bobina amb una reactància $X'_L = -\frac{R^2 + X^2}{X} = 200\Omega$, i per tant el coeficient de inducció ha de valdre $L = X'_L/\omega = 200\Omega/1000rad/s = 200mH$.
- T5)** La funció de transferència d'aquest circuit és $\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{L\omega}{\sqrt{R^2 + (L\omega)^2}}$. Imposant la condició $V_{out}/V_{in} = 1/3$ trobem que $\omega = R/(\sqrt{8}L)$.

Resolució del Problema

- a) En primer lloc calculem la impedància equivalent de l'associació formada pel condensador i R_2 . $\bar{Z}_{R_2} = 10 \Omega = 10|0^\circ \Omega$, $\bar{Z}_C = \frac{-j}{C\omega} = -5j \Omega = 5|-90^\circ \Omega$,

d'on obtenim

$$\bar{Z}_{R_2C} = \frac{\bar{Z}_{R_2} \cdot \bar{Z}_C}{\bar{Z}_{R_2} + \bar{Z}_C} = 2 - 4j \Omega = \sqrt{20}| -63.4^\circ \Omega$$

Tindrem doncs el següent fasor de la intensitat total

$$\bar{I} = \frac{\bar{V}_{AB}}{\bar{Z}_{R_2C}} = \frac{10|20^\circ}{\sqrt{20}| -63.4^\circ} = 2.24|83.4^\circ A$$

i per la intensitat instantània total $I(t) = 2.24 \sin(1000t + 83.4^\circ) A$

- b) Ens cal la impedància total del circuit. Per l'associació paral·lela de L i R_1 tindrem

$$\bar{Z}_{R_1} = 10 \Omega = 10|0^\circ \Omega, \bar{Z}_L = L\omega j = 10j \Omega = 10|90^\circ \Omega,$$

d'on obtenim

$$\bar{Z}_{R_1L} = \frac{\bar{Z}_{R_1} \cdot \bar{Z}_L}{\bar{Z}_{R_1} + \bar{Z}_L} = 5 + 5j \Omega = 5\sqrt{2}|45^\circ \Omega$$

La impedància total del circuit serà doncs

$$\bar{Z} = \bar{Z}_{R_1L} + \bar{Z}_{R_2C} = 5 + 5j + 2 - 4j = 7 + j \Omega = \sqrt{50}|8.13^\circ \Omega$$

Podem obtindre el fasor de la tensió total

$$\bar{V} = \bar{I} \cdot \bar{Z} = 2.24|83.4^\circ \cdot \sqrt{50}|8.13^\circ = 15.8|91.5^\circ V$$

i el valor instantani

$$V(t) = 15.8 \sin(1000t + 91.5^\circ) V$$

- c) Calculem la potència mitjana subministrada pel generador: $P = \frac{V_0 I_0}{2} \cos \phi = 15.8 \cdot 2.24 \cdot \cos(8.13^\circ) / 2 = 17.5 W$

La potència mitjana activa de la bobina i del condensador valen zero.

Podem calcular la potència dissipada a cada una de les dues associacions paral·leles com $P = R \cdot I_e^2$, on R és la part real de la impedància. El valor que resulti serà la potència dissipada a la resistència corresponent.

$$P_{R_1} = 5 \cdot \left(\frac{2.24}{\sqrt{2}}\right)^2 = 12.5 W$$

$$P_{R_2} = 2 \cdot \left(\frac{2.24}{\sqrt{2}}\right)^2 = 5.0 W$$

podem comprovar com la suma coincideix amb la potència mitjana subministrada pel generador.

Alternativament, també podem calcular la potència dissipada a cada resistència com $\frac{V_0 I_0}{2} \cos \phi = V_0^2 / (2R)$. Per a R_2 trobem $P_{R_2} = 10^2 / 20 = 5 W$.

Per a R_1 tenim que $\bar{V}_{R_1} = \bar{Z}_{R_1L} \bar{I}_{gen}$. Només necessitem el mòdul: $V_0(R_1) = 5\sqrt{2} (\Omega) 2.24 (A) = 15.81 V$ i per tant trobem

$$P_{R_1} = 15.81^2 / 20 = 12.5 W.$$